

# Analyse spectrale et filtrage


## I. Analyse de Fourier : synthèse spectrale

#### 1.1. Construction d'une somme de Fourier


Q1.


### 1.2. Premier exemple : signal carré

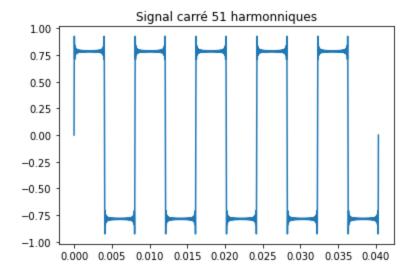
Q2. La fonction a une alure carré mais il y a de longues pointes sur les angles



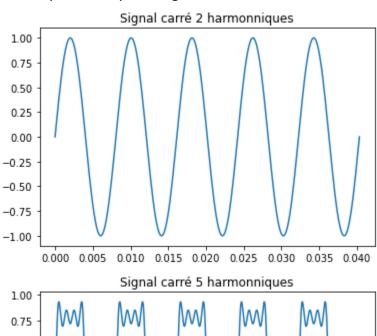Q3. On peut voir que le signal devient de + en + "carré" lorsqu'on ajoute des harmoniques.




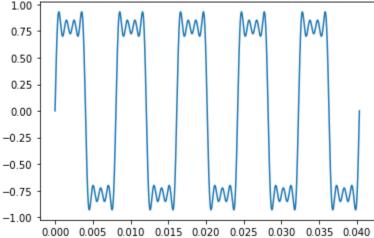

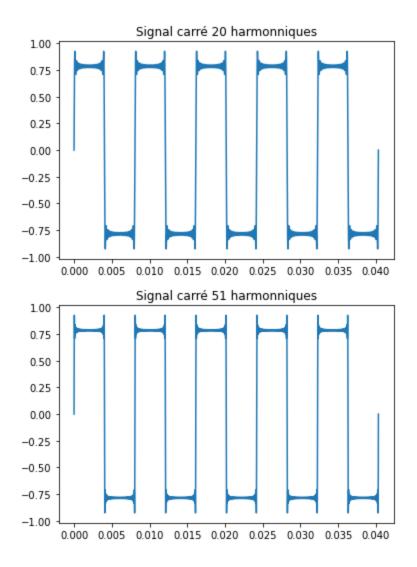


### 1.3. Deuxième exemple : températures

Q4.

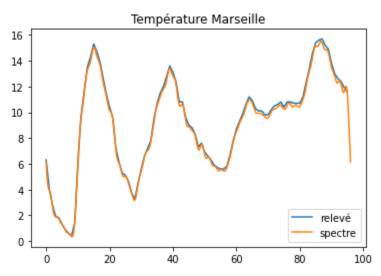


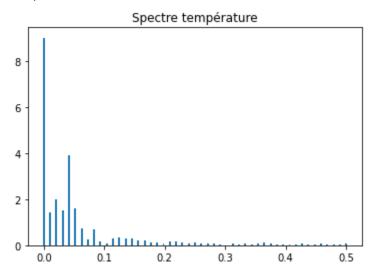Q5. Les deux principaux harmoniques sont celle de fréquence 0 et celle de période 24h. Ce qui s'explique simplement par le fait que la température moyenne ne soit pas 0°C et par le fait que l'énergie radiative du soleil varie au crous de la journée (avec donc une période de 1 jour = 24h)




### 1.4. (facultatif) Troisième exemple : signal mystère

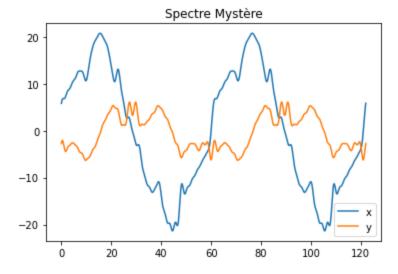Q6. On peut imaginer que x et y représentent la courbe d'une forme géométrique (carré/étoile)



Q7. Bon...

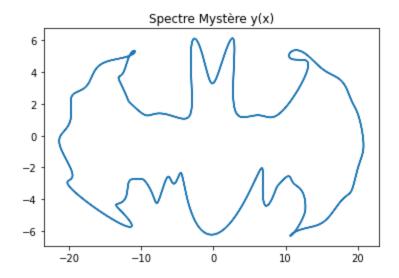

# II. Action des filtres

### 2.1. Passe-bas


Q8.

$$egin{aligned} \underline{H} = rac{1}{1+jrac{f}{f_c}} \implies egin{cases} G = rac{1}{\sqrt{1+\left(rac{f}{f_c}
ight)^2}} \ arphi = -arctan\left(rac{f}{f_c}
ight) \end{aligned}$$

$$\underline{H} = rac{1}{1-\left(rac{f}{f_c}
ight)^2+j\sqrt{2}rac{f}{f_c}} = rac{j\sqrt{2}rac{f}{f_c}}{1+jrac{1}{\sqrt{2}}\left(rac{f}{f_c}-rac{f_c}{f}
ight)} \implies egin{cases} G = rac{1}{\sqrt{1+\left(rac{f}{f_c}
ight)^4}} \ arphi = rac{\pi}{2}-arctan\left(rac{rac{f}{f_c}-rac{f_c}{f}}{\sqrt{2}}
ight) \end{cases}$$

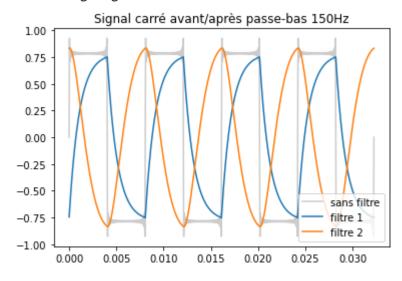
#### Q9. On remarque que:

- les fonction sont plus proche de ce qu'on pouvait obtenir en tracant le sinal carré avec peu d'harmoniques.
- le filtre d'ordre 1 "tord" plus les pointes
- le filtre d'ordre 1 a ses pics contrés sur la falling edge alors que celui d'ordre 2 les a sur la rising edge



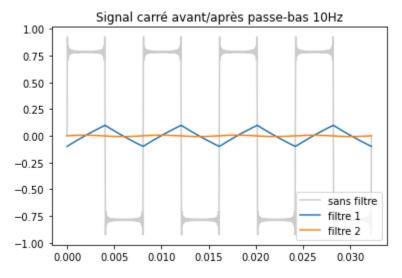
Q10. On peut remarquer que puisque la fréquence de coupure est plus basse que la fréquence la plus basse, le signal est applatit. Le filtre d'ordre 2 écrase plus, ce qui est cohérent avec le fait

que sa coupure soit plus "sévère" que celle du filtre du 1er ordre.



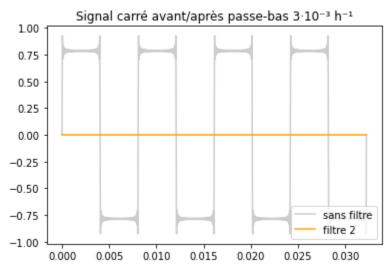Q11. 
$$f_c=1\cdot 10^{-3}h^{-1}=rac{1\cdot 10^{-3}}{3600}s^{-1}pprox 3\cdot 10^{-7}s^{-1}$$

Le filtre isole l'harmonique de fréquence 0, il agit donc commme un moyenneur.




## 2.2. Passe-bande

Q12.

$$\underline{H} = rac{1}{1+10j\left(rac{f}{f_r}-rac{f_r}{f}
ight)} = rac{jrac{1}{10}rac{f}{f_r}}{1-\left(rac{f}{f_r}
ight)^2+jrac{1}{10}rac{f}{f_r}} \implies egin{dcases} G = rac{1}{\sqrt{1+100\left(rac{f}{f_r}-rac{f_r}{f}
ight)^2}} \ arphi = -arctan\left(10\left(rac{f}{f_r}-rac{f_r}{f}
ight)
ight) \end{cases}$$

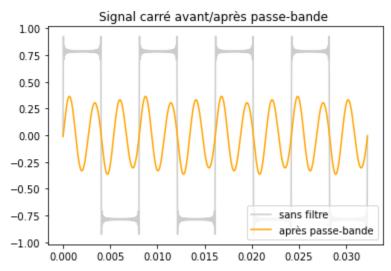Q13. Le filtre isole les fréquence autours de 372Hz, le signal sortant resemble donc a une cosinusoïdale de fréquence 372Hz, les hautes et basses fréquences ne sont plus visible, le signal n'est donc plus du tout carré.



# III. Étude d'un filtre expérimental

Q14.

En HF : la bobine se comporte comme un interupteur ouvert, donc  $\underline{u}_s=0$ , donc  $\underline{u}_s=0$ 

En BF : le condensateur se comporte comme un interupteur ouvert, donc  $\underline{u}_s=0$ , donc  $\underline{u}_s=0$ 

Le circuit est donc un filtre passe-bande.

$$egin{aligned} \underline{H} = rac{\underline{u}_s}{\underline{u}_e} = rac{R}{R+jL\omega + rac{1}{jC\omega}} = rac{jRC\omega}{1-LC\omega^2 + jRC\omega} = rac{1}{1+j\left(rac{L}{R}\omega - rac{1}{RC\omega}
ight)} \ &\Longrightarrow egin{aligned} \omega_r = rac{1}{\sqrt{LC}} \Longrightarrow f_r = rac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \ Q = rac{1}{R}\sqrt{rac{L}{C}} \end{aligned} \ &\mathclap{\underline{H} = rac{1}{1+jQ(\xi + rac{1}{\xi})} \ avec \ \xi = rac{\omega}{\omega_r} = rac{f}{f_r} \end{aligned}$$

Q15.

$$R = 100, 6\Omega$$
  $L = 0,09590H$   $C = 0.5006 \mu F$   $\implies \omega_r = 4564 s^{-1}$   $f_r = 726.3 Hz$   $Q = 4.351$ 

$$G = rac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left( \xi - rac{1}{\xi} 
ight)^2}} \ \implies G_{dB} = 20 log(G) = -10 log \left( 1 + Q^2 \left( \xi - rac{1}{\xi} 
ight)^2 
ight) \ arphi = -arctan \left( Q \left( \xi - rac{1}{\xi} 
ight) 
ight)$$

Q16.

